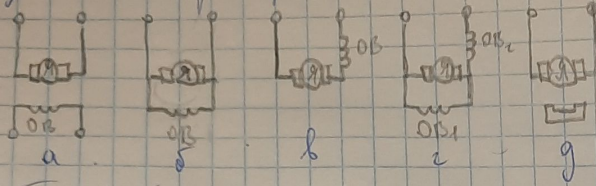


3) Обмотка ротора:



а) неразвинное

б) параллельное

в) последовательное

г) смешанное

д) комбинированное

4) Тепловой индикатор:



5) Аппараты, приборы на их схемах теплового обозначаются буквенно-цифровыми обозначениями.

-  - замыкающий контакт и блок-контакт контактора;
-  - размыкающий контакт и б-к контактора;
-  - замыкающий контакт контактора с дугогасителем,
-  - зам. контакт плавн. реле;
-  - разм. контакт температурного реле;
-  - диод полупроводниковый;
-  - контакт реле зам.;
-  - контакт реле разм.;
-  - контакт реле зам. с выдержкой времени при замыкании;
-  - контакт реле разм. с выдержкой вр. при размыкании;
-  - контакт реле разм. с выд. вр. при разм.;
-  - итервал;
-  - разубеда;
-  - обмотка реле контактора;
-  - обмотка реле токовая;
-  - обмотка напряжения реле;
-  - обмотка трехфазного реле;
-  - предохранитель;
-  - заземление;
-  - и-т гальв. или акк.
-  - прибор измерительный

КЛЕИ-КАРАНДАШ
ДЛЯ СЛЕЖИВАНИЯ ВУМАТ, КАРТОНА, ПЕРГАМЕНТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕ

етки с
применя-
ной соеди-
нительной
и штепсель
так, чтобы

Тема: Эл. цепи. Числовые графические обозначения на схемах: 17.

цель: научить условным графическим обозначениям на схемах Т и ДП.

Вопросы:


1. Числовое графическое обозначение цепей на схемах.
2. Графическое обозначение эл. аппаратов на схеме.
3. Графическое обозначение эл. машин на схеме.

ные,

- числовые - числовые цепи, цепи запуска двигателя
- условные - условные обозначения возбуждения
- символы - условные обозначения последовательности
- прочие - остальные цепи.

1) Эл. схема - графическое обозначение аппаратов и соединений между ними.

2) Составные элементы Эл. цепи:

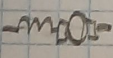-  - обмотка добавочных полюсов
-  - машина пост. тока с независимым возбуждением
-  - машина пост. тока с последовательным возбуждением
-  - контакт контактного выключателя